



واحد محسبات و منطق (ALU) بخش اول

آزمایشگاه مدارهای منطقی – گزارش کار آزمایش شماره 5 بخش اول

استاد

دکتر شاهین حسابی

دانشگاه صنعتی شریف

بهار 1405

تیم شماره 2 :

محمد مهدی مرادی - 403106681

محمد امین فخری - 402106253

فهرست

هدف آزمایش.....	3
1-لیست قطعات و دیتاشیت های آنها.....	3
2-بررسی سیگنال ها و کارکرد مدار.....	5
3-توضیح و رسم مدار در پروتئوس.....	6
4-تست کارکرد مدار.....	11
نتیجه و بحث.....	13


هدف آزمایش:

هدف از انجام این آزمایش، آشنایی عملی با واحد محاسبات و منطق (ALU) و نحوه به کارگیری آن در یک مدار دیجیتال واقعی است. برای این منظور، یک سیستم ساده شامل دو ثبات 4 بیتی A و B، واحد ALU چهار بیتی و یک بخش کنترلی طراحی شبیه سازی شده و داده های ورودی از طریق خطوط D0 تا D3 وارد مدار شده و به کمک مالتی پلکسرها، بسته به سیگنال های کنترلی، در ثبات های A یا B ذخیره می شوند. واحد کنترل با دریافت کدهای دستوری M0 تا M2، سیگنال های لازم برای انتخاب ورودی ثبات ها و تعیین نوع عملیات ALU را تولید می کند و بدین ترتیب امکان اجرای عملیات حسابی و منطقی مختلف فراهم می شود. با تغییر مقادیر کنترلی و اعمال پالس کلاک، عملکرد مدار در حالت های مختلف بررسی می شود و نتایج شبیه سازی نشان می دهد که عملیات هایی مانند انتقال داده، پاک سازی ثبات، متمم گیری، اعمال عملگر AND و جمع دو ثبات به درستی انجام شده و خروجی ALU با مقادیر مورد انتظار مطابقت دارد. همچنین استفاده از سیگنال Reset باعث بازگشت مدار به حالت اولیه شده و امکان آزمایش مجدد مدار را فراهم می کند.

1- لیست قطعات و دیتاشیت های آنها:


لیست قطعات مورد نیاز برای انجام این آزمایش به شرح زیر می باشد:

- یک تراشه 74181 - ALU: یک واحد محاسبات و منطق چهار بیتی است که قابلیت انجام طیف گسترده ای از عملیات حسابی و منطقی را دارد. این تراشه با دریافت دو ورودی 4 بیتی A و B و سیگنال های کنترلی، می تواند عملیات هایی مانند جمع، تفریق، AND، OR، XOR، متمم و شیفت را انجام دهد. در این آزمایش، 74181 هسته اصلی مدار محسوب می شود و تمامی پردازش های منطقی و حسابی روی داده ها توسط آن صورت می گیرد. (شکل 1)

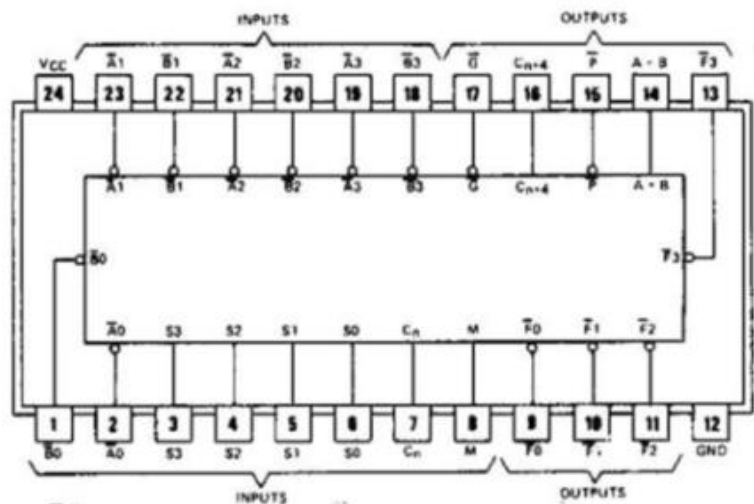


شکل 1

- دو تراشه 74175 - ثابت‌ها: شامل چهار فلیپ‌فلاپ D است و به عنوان یک ثابت 4 بیتی برای ذخیره داده‌ها استفاده می‌شود. در این مدار از دو عدد 74175 برای پیاده‌سازی ثابت‌های A و B استفاده شده است. این ثابت‌ها داده‌ها را در لبه فعال کلاک ذخیره کرده و تا زمان دریافت کلاک بعدی ثابت نگه می‌دارند. وجود ورودی Reset نیز امکان بازگرداندن ثابت‌ها به حالت صفر را فراهم می‌کند. (شکل 2)

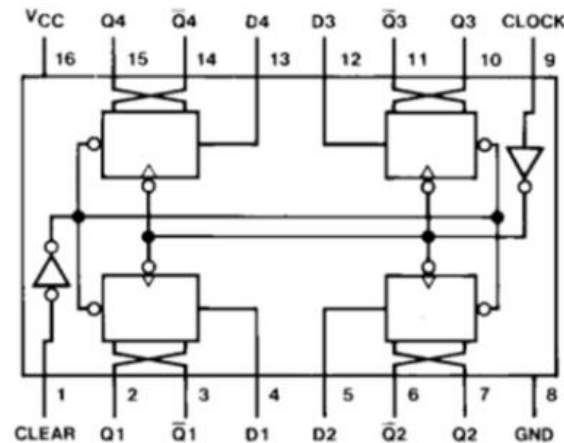

شکل 2

- دو تراشه 74157: یک مالتی‌پلکسر چهار کاناله 2 به 1 است که امکان انتخاب بین دو ورودی 4 بیتی را فراهم می‌کند. در این آزمایش، از دو عدد 74157 برای انتخاب منبع داده ورودی ثابت‌های A و B استفاده شده است. سیگنال‌های کنترلی SA و SB تعیین می‌کنند که داده ورودی از خطوط D0-D3 گرفته شود یا از خروجی بازخورد داده‌شده از ALU. (شکل 3)

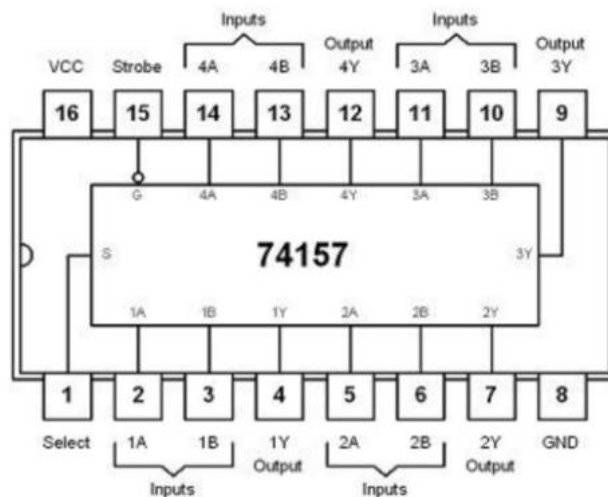

شکل 3

• گیت‌های OR ، AND ، NOT

2-بررسی سیگنال ها و کارکرد مدار:

• بررسی سیگنال های ورودی مدار:

- خطوط داده D0_D3
- خطوط دستور M0_M2 برای Controller
- کلید از نوع Push_button برای بازگرداندن مدار به حالت اولیه (Reset)
- کلید از نوع Push_button برای ورودی clock

• بررسی سیگنال های خروجی:

- خطوط S3_S0 برای ورودی ALU
- SA و SB برای ورودی‌های مالتی پلکسرها
- خروجی F از ALU

• بررسی سیگنال های کنترلی:

- M2 M1 M0 = 000 : مقدار ورودی D0 تا D3 داخل ثبات A ذخیره می‌شود.
- M2 M1 M0 = 001 : مقدار ورودی D0 تا D3 داخل ثبات B ذخیره می‌شود.
- M2 M1 M0 = 010 : مقدار فعلی ثبات A بدون تغییر باقی می‌ماند.
- M2 M1 M0 = 011 : مقدار ثبات B به ثبات A منتقل می‌شود.
- M2 M1 M0 = 100 : ثبات A پاک شده و مقدار آن صفر می‌شود.
- M2 M1 M0 = 101 : متمم بیت به بیت ثبات A در خود آن ذخیره می‌شود.
- M2 M1 M0 = 110 : حاصل عمل AND بین A و B در ثبات A ذخیره می‌شود.
- M2 M1 M0 = 111 : حاصل جمع ثبات‌های A و B در ثبات A ذخیره می‌شود.

3-توضیح و رسم مدار در پروتئوس:

برای طراحی «کنترلر» ابتدا جدول دستورات سه بیتی $M0...M2$ به عنوان ورودی در نظر گرفته شد و برای هر کد، طبق جدول عملیات، مشخص کردیم مدار باید دقیقاً چه کاری انجام دهد (بارگذاری A از داده، بارگذاری B از داده، نگه داشتن A، کپی کردن B در A، صفر کردن A، نات کردن A، AND کردن A و جمع A و B). سپس این رفتارها به سیگنال های کنترلی مدار تبدیل شد: دو سیگنال SA و SB انتخاب ورودی مالتی پلکسرها را تعیین می کنند تا در حالت های «بارگذاری از D» مسیر داده ی $D0...D3$ به ثبات ها وصل شود و در حالت های «عملیات/بازخورد» خروجی F (یا مسیر داخلی نتیجه ALU) به ورودی ثبات ها برگردد؛ هم زمان سیگنال های $S0...S3$ (و در صورت استفاده، S4 یا همان Mode) کد انتخاب عملیات ALU 74181 را مشخص می کنند تا خروجی آن دقیقاً مطابق دستور مورد نظر تولید شود (مثل AND، NOT یا ADD). بعد از تعیین مقدار هر خروجی برای تمام 8 حالت ممکن $M0...M2$ ، برای هر خروجی یک جدول کارنو سه متغیره رسم شد تا با گروه بندی 1 ها، ساده ترین معادله بولی (کمترین تعداد گیت) به دست آید؛ این معادله ها همان چیزی هستند که در نهایت با گیت های AND/OR/NOT (و در صورت نیاز XOR/XNOR) پیاده سازی می شوند و خروجی های کنترلر را می سازند.

نکته مهم: اگر سیگنال M یک باشد تراشه ما عملیات های منطقی و اگر صفر باشد عملیات های حسابی انجام میدهد که در صورت صفر بودن باید ورودی CN (کری ورودی تراشه 74181) یک باشد.

در شکل 4 انواع کارکرد تراشه 74181 را به ازای هر کدام از 16 حالت $S0...S3$ را مشاهده میکنیم.

S_3	S_2	S_1	S_0	مد منطقی ($M = 1$)	مد حسابی ($M = 0, C_n = 1$)
0	0	0	0	$\overline{A}$	A
0	0	0	1	$\overline{A + B}$	$A \text{ Plus } B$
0	0	1	0	$\overline{A} \cdot B$	$A \text{ Plus } \overline{B}$
0	0	1	1	0	Minus 1
0	1	0	0	$\overline{A \cdot B}$	$A \text{ Plus } (A \cdot \overline{B})$
0	1	0	1	$\overline{B}$	$(A + B) \text{ Plus } (A \cdot \overline{B})$
0	1	1	0	$A \oplus B$	$A \text{ Minus } B \text{ Minus } 1$
0	1	1	1	$A \cdot \overline{B}$	$(A \cdot \overline{B}) \text{ Minus } 1$
1	0	0	0	$\overline{A} + B$	$A \text{ Plus } (A \cdot B)$
1	0	0	1	$\overline{A \oplus B}$	$A \text{ Plus } B$
1	0	1	0	B	$(A + \overline{B}) \text{ Plus } (A \cdot B)$
1	0	1	1	$A \cdot B$	$(A \cdot B) \text{ Minus } 1$
1	1	0	0	1	$A \text{ Plus } A$
1	1	0	1	$A + \overline{B}$	$(A + B) \text{ Plus } A$
1	1	1	0	$A + B$	$(A + \overline{B}) \text{ Plus } A$
1	1	1	1	A	$A \text{ Minus } 1$

شکل 4

طبق شکل 4 و جدولی که برای حالت های مختلف سیگنال های $M_0...M_2$ داریم حالت ها و جدول کارنوهای SA و SB و $S_0...S_3$ و M و CN را بر حسب $M_0...M_2$ رسم میکنیم.

M2	M1	M0	SA	SB	S3	S2	S1	S0	M	CN
0	0	0	0	1	X	X	X	X	X	X
0	0	1	1	0	X	X	X	X	X	X
0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	X
0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	X
1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	X
1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	X
1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	X
1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1

به دلیل ساده بودن خروجی های متغیر های SA و SB و M و CN فقط جدول کارنو های S0...S3 را کشیدیم (شکل 5).

$M_1 M_0$	00	01	11	10
0	X	1	1	1
1	X	0	1	0

$$S_0 = \overline{M_0} + M_1$$

$M_1 M_0$	00	01	11	10
0	X	1	1	1
1	X	1	0	0

$$S_1 = \overline{M_0} + \overline{M_1}$$

$M_1 M_0$	00	01	11	10
0	X	1	0	0
1	X	0	0	0

$$S_2 = \overline{M_1} \overline{M_0}$$

$M_1 M_0$	00	01	11	10
0	X	1	1	0
1	X	1	1	0

$$S_3 = M_1$$

شکل 5

$$SA = M2 + M1 + M0 \text{ (active low)}$$

$$SB = M2 + M1 + M0' \text{ (active low)}$$

$$M = (M2.M1.M0)'$$


$$S0 = M0' + M2M1$$

$$S1 = M0' + M2'$$

$$S2 = M2'M0'$$

$$S3 = M1$$


مدار نهایی را در شکل 6 مشاهده میکنید.

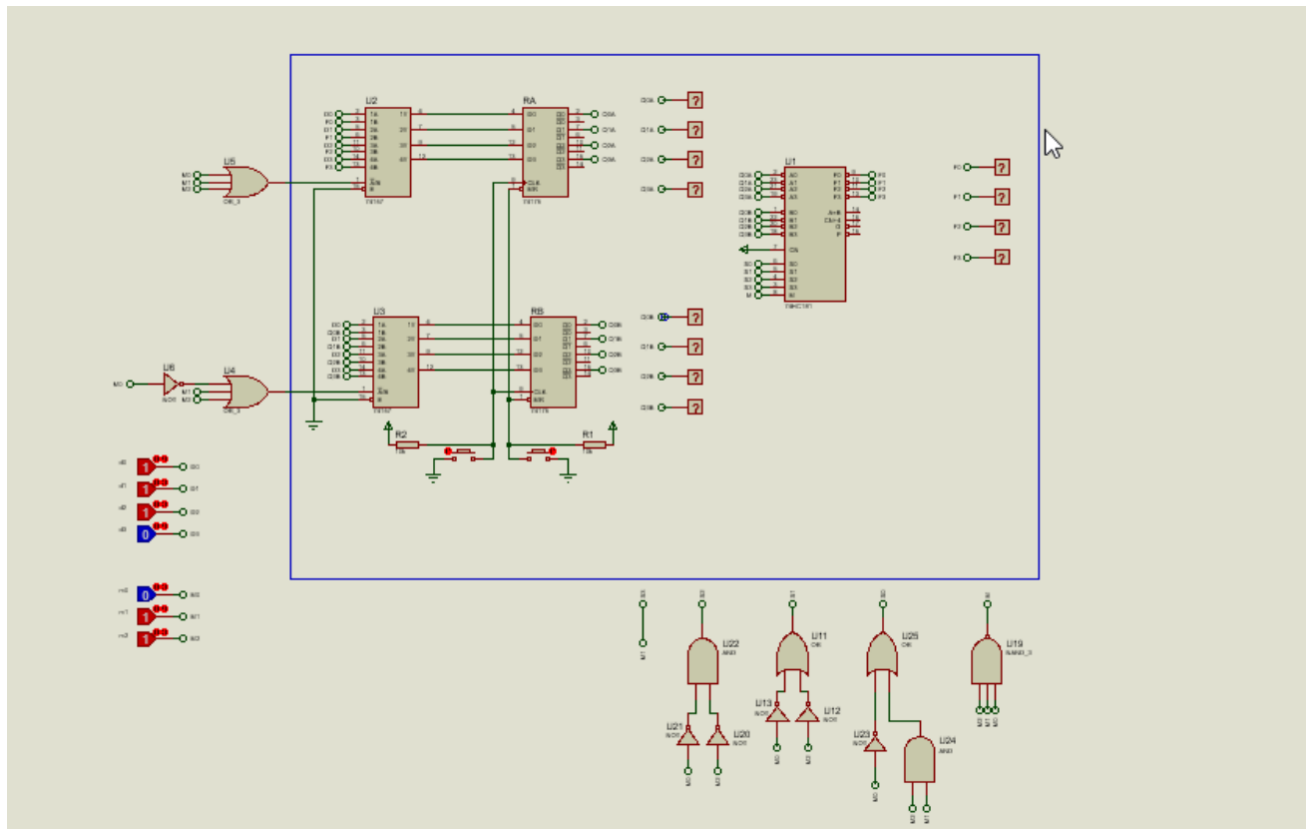


شکل 6

4- تست کارکرد مدار:


برای حالتی که سیگنال کنترلی 111 است (عملیات جمع) مدار را تست میکنیم. ابتدا به عنوان مثال عدد یک را در ثبات B ذخیره میکنیم (شکل 7 و $M2M1M0 = 001$) سپس عدد 6 را در A ذخیره میکنیم (شکل 8 و $M2M1M0 = 000$). حالا سیگنال کنترلی را برابر با 111 میکنیم که نشان دهنده $A \leftarrow A + B$ است و عدد $7 = 6 + 1$ در خروجی نشان داده میشود و در کلاک بعدی در ثبات A ریخته میشود. (شکل 9)

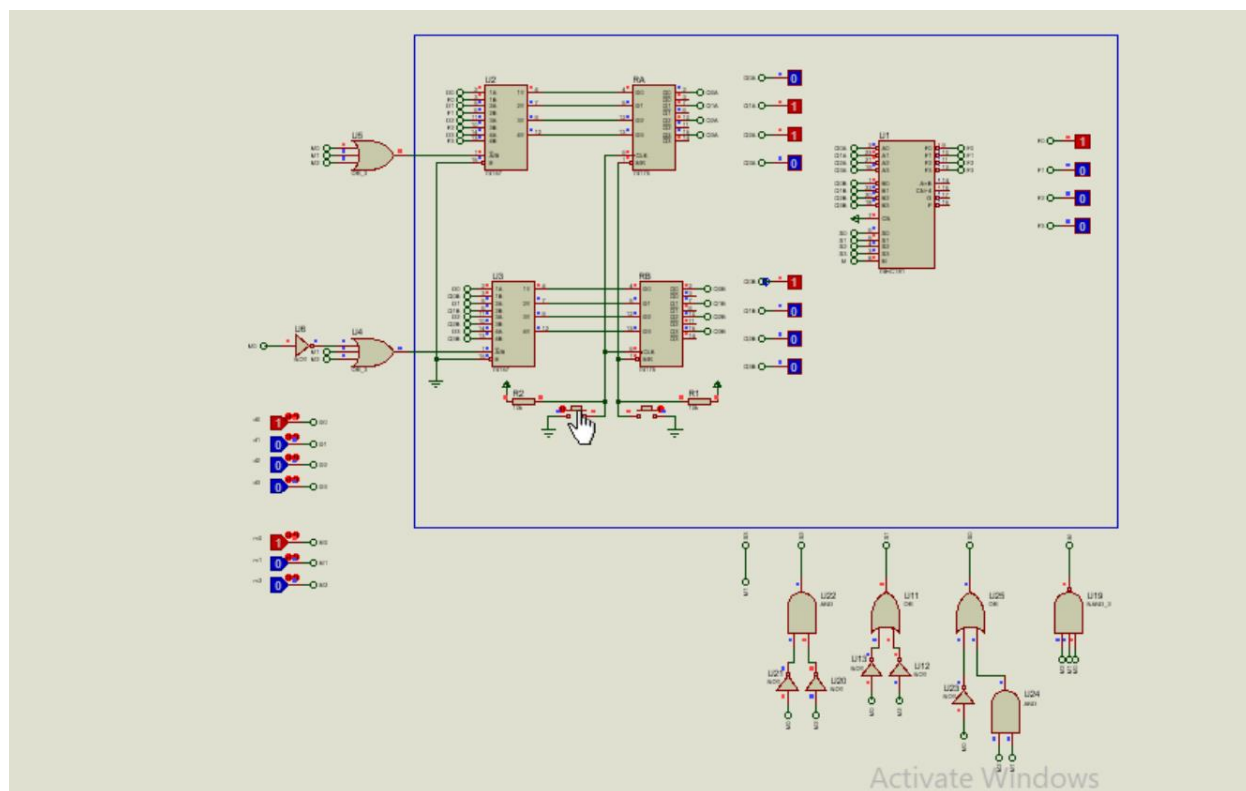

شکل 7

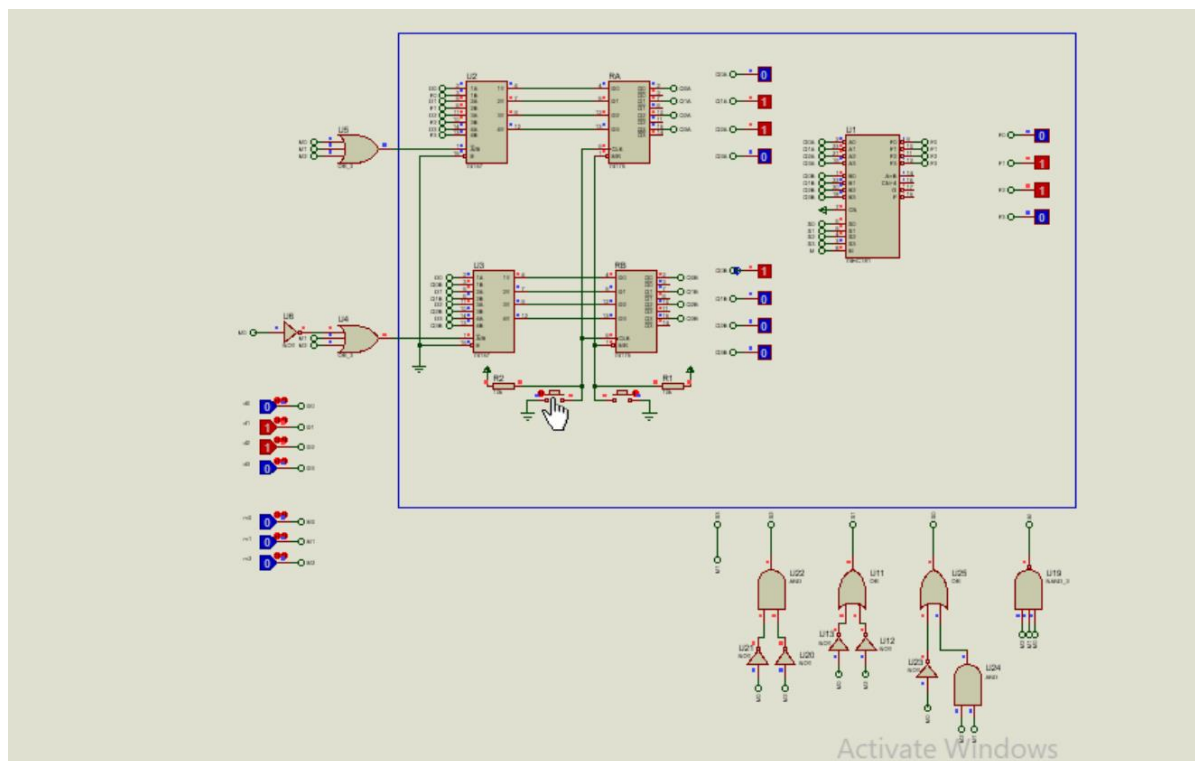

شکل 8

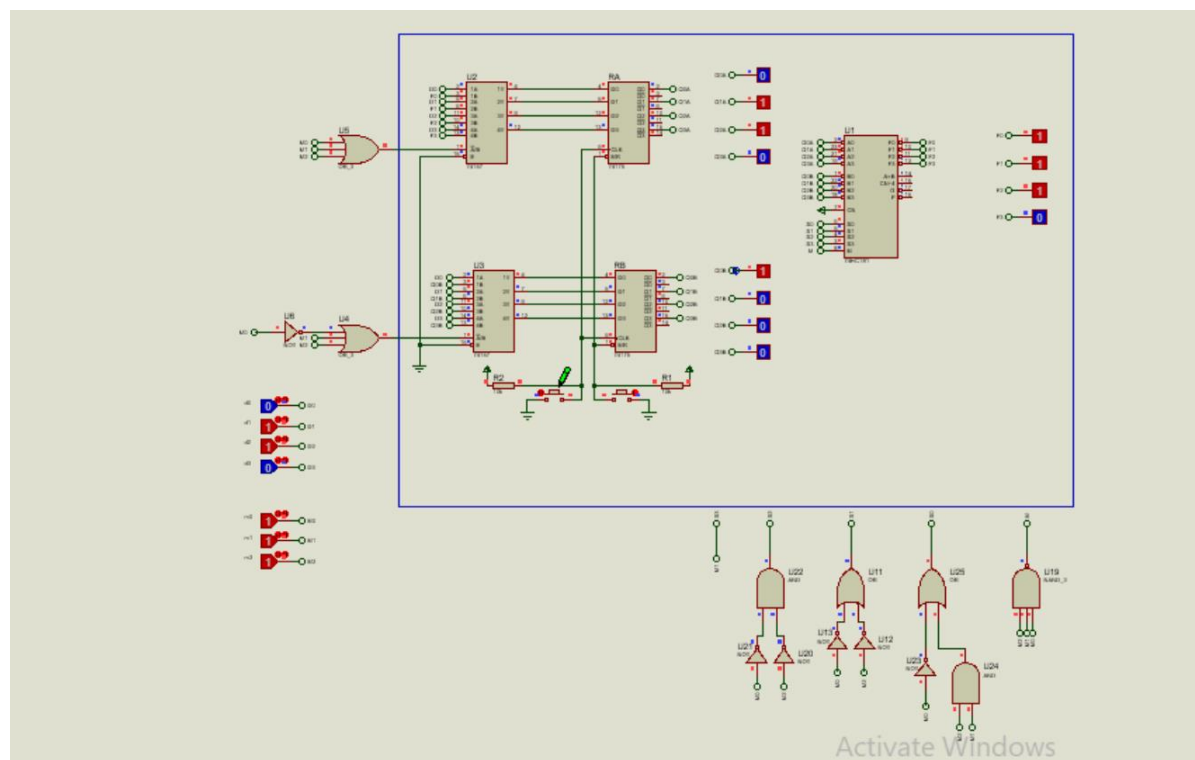

شکل 9

نتیجه و بحث:

در این آزمایش ما یک ALU را با استفاده از تراشه های 74181، 74175، 74157 پیاده سازی کردیم. با استفاده از دیتاشیت تراشه 74181، فرمول های ورودی های هردورجسیترو هردو ثبات و همچنین ورودی های خود تراشه 74181 را برحسب سیگنال های کنترلی بدست آوردیم.